

**Dönem Ödevi:**

DC veya AC bir kaynaktan beslenen ve en azından R - L - C devre elemanlarını içeren herhangi bir dinamik devrenin geçici ve sürekli durumunu analiz etmek için, devre adi diferansiyel denklem takımlarına dayalı olarak çözülecektir.

Ödev teslimi için bir rapor hazırlanacak ve raporda yapılan işlemler detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

Ödev teslimi telafi haftasında yapılacaktır.